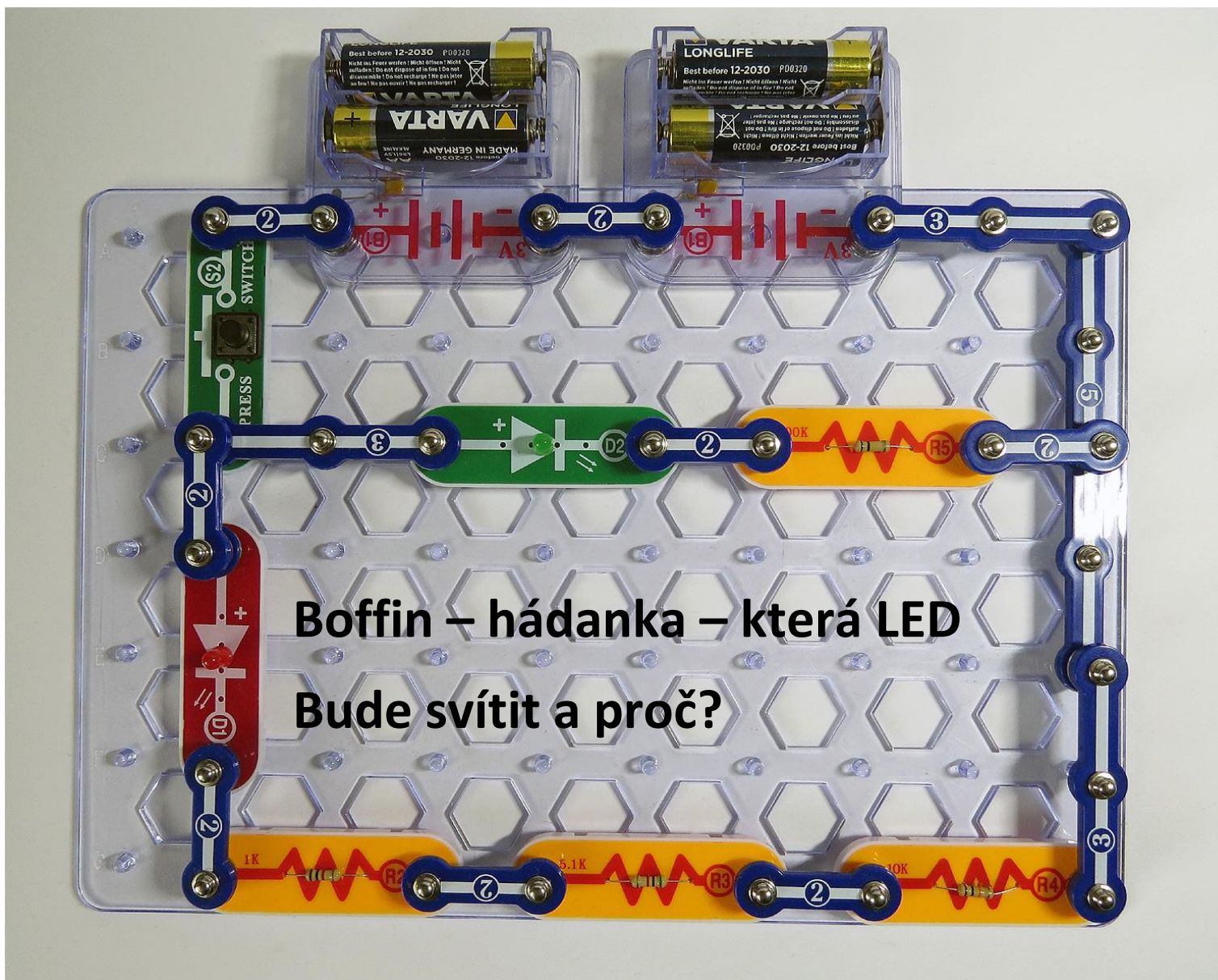


**Boffin – obvod pro demonstraci
Funkce rezistoru v obvodu**



**Boffin – hádanka – která LED
Bude svítit a proč?**

Boffin – paralelní zapojení rezistorů.

